
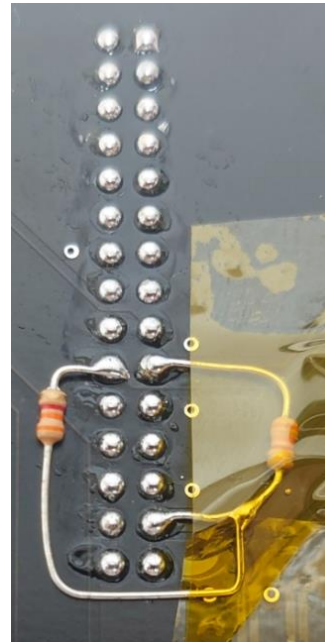


Grove端子は半田面に付けるので要注意。

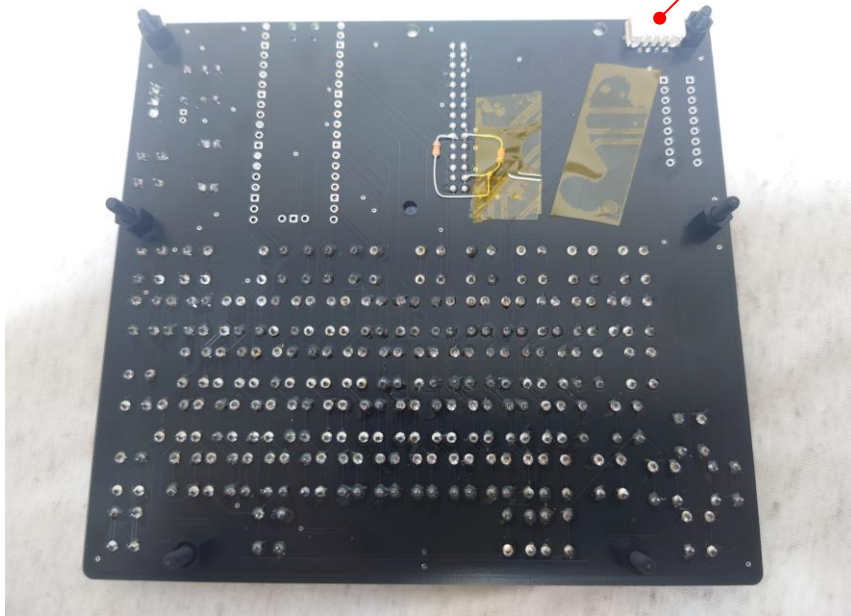

Grove端子を使うには、 $3.3k\Omega$  2つ使って、  
左記のような修正パッチが必要。  
(I2C の5Vプルアップ抵抗)

RaspberryPiPicoのUSB端子。  
ファームアップデートに利用する。ここに電源を供給すると、  
MSX0の電源も入るので注意。  
電源端子に電源を繋げるときは、ここから電源供給しないように。

MSX0用の場合、うさぎは逆さまになる。

2つのLEDの電流制限抵抗。 $330\Omega$  くらい。  
使用するLEDと輝度に合わせて調整してください。

RaspberryPiPico

電源スイッチ

電源端子。ここに電池ボックス(単三・3個直列)を繋げると、  
電源として利用できる。

四隅のネジ穴にネジを入れて固定してから半田付けする。  
スルーホールに糸半田を差し込んで半田付け後、  
裏返して飛び出してる糸半田を溶かして付ければOK。

